


## 7-Mavzu: Birinchi tartibli elektr zanjiri.

(7<sup>th</sup> Topic: First-Order Circuit)
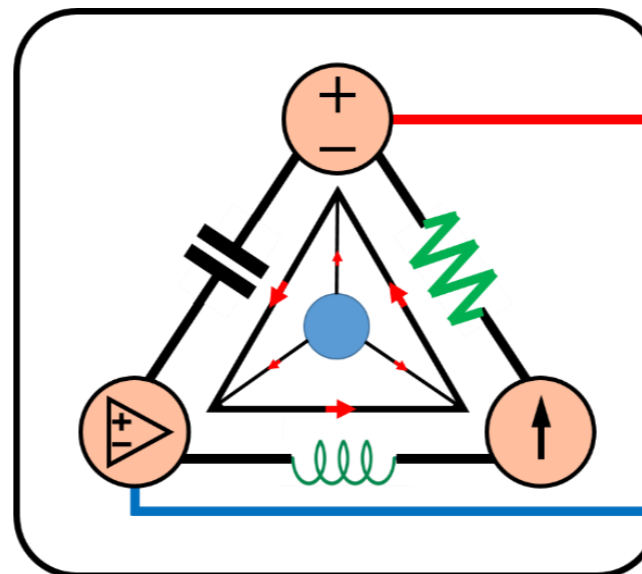
### 7-Mavzuning 1-qismi

(1<sup>st</sup> part of the 7<sup>th</sup> Topic)

*7-hafta uchun  
For the 7<sup>th</sup> week*



**Lecturer: Ph.D., Yusupov Sarvarbek**

*Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti  
"Mashinasozlik texnologiyasi" kafedrası  
Toshkent shahri, Usmon Nosir, 156-uy.*



# 7-Mavzu: Birinchi tartibli elektr zanjiri.

(7<sup>th</sup> Topic: First-Order Circuit)

## O'quv rejası:

**7.1. Umumiy tushunchalar.**

**7.2. Manbadan holi qarshilik va kondensator ( $RC$ ) zanjiri.**

7.3. Manbadan holi qarshilik va induktor ( $RL$ ) zanjiri.

7.4. Yakkalik funksiyalari.

## 7.1. Umumiy tushunchalar.

Oldingi darslarimizda passiv element (*rezistorlar, kondensatorlar va induktiv g'altaklar*) larni va bitta faol element (*operatsion kuchaytirgich*) ni alohida ko'rib chiqdik.

Endi ikkita yoki uchta passiv elementlarning turli kombinatsiyalarini o'z ichiga olgan elektr zanjirlarni ko'rib chiqamiz.

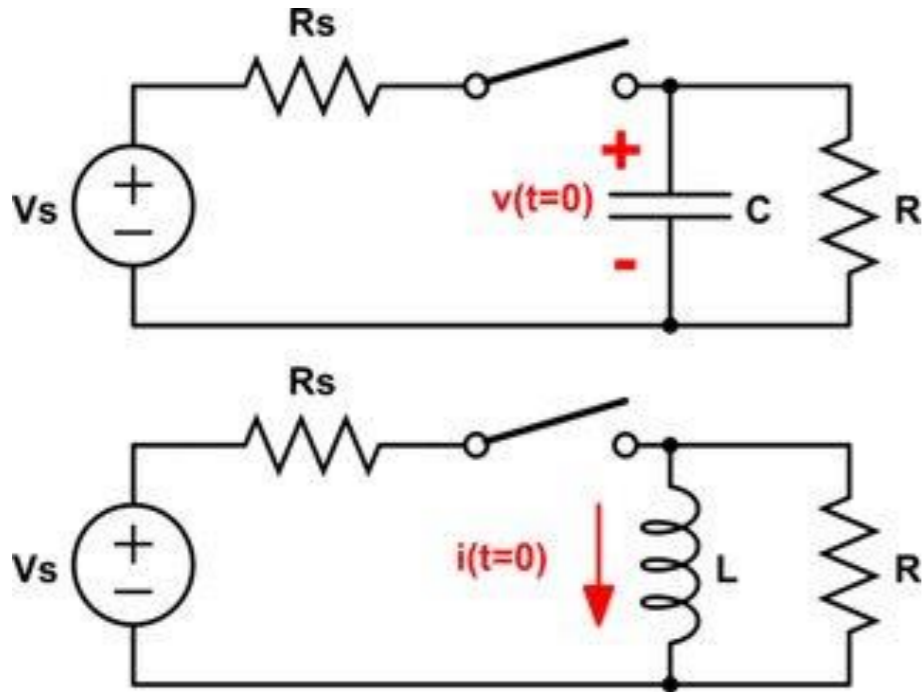


Photo source: [1] - <https://i.stack.imgur.com/Zp36Jm.png>

*Bu mavzuda biz ikki turdagi oddiy zanjirlar bilan tanishamiz:*

- 1) **rezistor** va **kondensator**dan iborat bo'lgan **RC** zanjiri;
- 2) **rezistor** va **induktorni** o'z ichiga olgan **RL** zanjiri.

Bu zanjirlar qanchalik sodda bo'lsa ham ular elektronika, aloqa va boshqaruv tizimlarida keng qo'llaniladi.

$RC$  va  $RL$  zanjirlari qarshilik zanjirlari kabi Kirxgof qonunlari orqali tahlil qilinadi.

Yagona farq shundaki, Kirxgof qonunlarini sof qarshilikli zanjirlarga qo'llash natijasida algebraik tenglamalar hosil qilinsa,  $RC$  va  $RL$  zanjirlarida algebraik tenglamalarga qaraganda **yechish qiyinroq bo'lgan differensial tenglamalar hosil qilinadi.**

$RC$  va  $RL$  zanjirlarini tahlil qilish natijasida **birinchi tartibli differensial tenglamalar** hosil bo'ladi.

**Demak,** zanjirlar birgalikda birinchi tartibli elektr zanjirlari deb ataladi.


$$a \frac{du(t)}{dt} + bu(t) = d$$

## *Birinchi tartibli elektr zanjir birinchi tartibli differensial tenglama bilan tavsiflanadi.*


Ikki turdagi birinchi tartibli elektr zanjirlarini (**RC** va **RL**) o'rganishning ikkita usuli mavjud.

**Birinchi usul** – zanjirlardagi elementlarni saqlashning dastlabki shartlari.

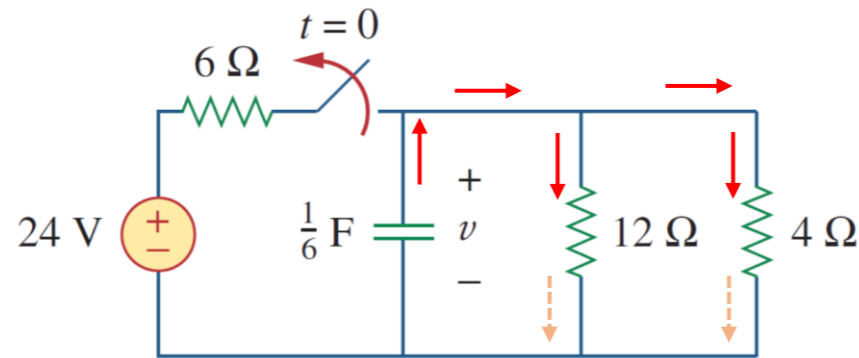Manbasiz deb nomlanadigan bu zanjirlarda biz energiyani dastlab sig'imli yoki induktivlik elementlarda saqlanadi deb taxmin qilamiz.



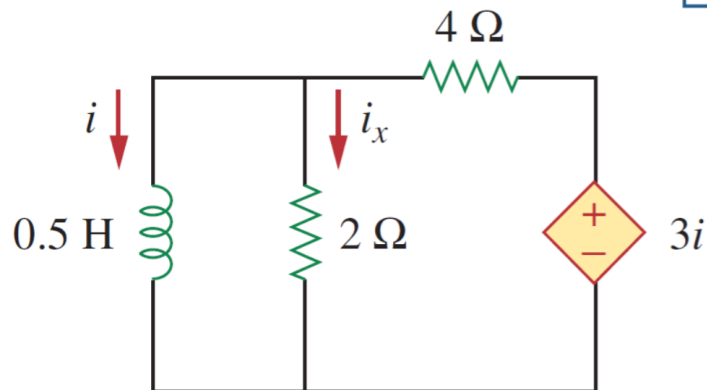Energiya tok kuchini zanjirda oqishiga olib keladi va rezistorlarda asta-sekin tarqaladi.



Garchi manbasiz zanjirlar ta'rifiga ko'ra mustaqil manbalardan holi bo'lsa-da, ular bog'liq manbalarga ega bo'lishi mumkin.

Biz ko‘rib chiqadigan mustaqil manbalar o‘zgarmas tok (*DC*) manbalaridir.

Birinchi tartibli zanjirlarning ikki turi va ularni qamrovining ikkita usulini bu mavzuda o‘rganadigan to‘rtta mumkin bo‘lgan vaziyatni birlashtiradi.

Shunday qilib, *RC* va *RL* zanjirlarining to‘rtta tipik qo‘llanilishini ko‘rib chiqamiz:

➤ **Tortish va Rele zanjirlari;**

➤ **Fotoflesh bloki;**

➤ **Avtomobilning o‘t oldirish tizimi zanjiri.**

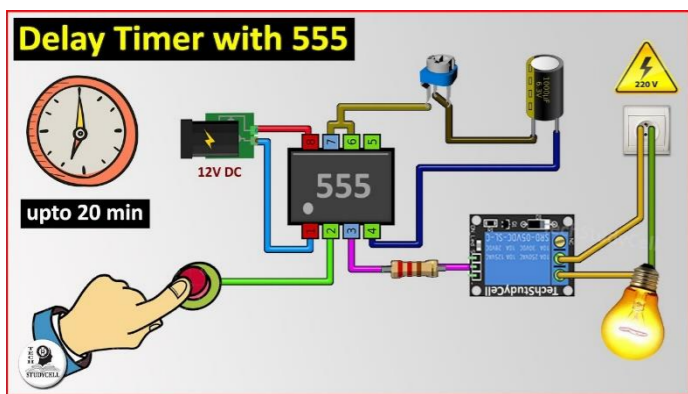


Photo source: [2] - <https://i.ytimg.com/vi/wgvo4aTATsU/maxresdefault.jpg>

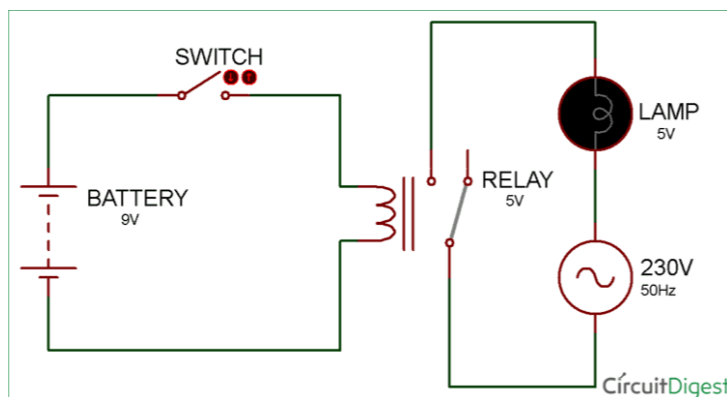


Photo source: [3] - [https://circuitdigest.com/sites/default/files/circuitdiagram/Simple-relay-switch-circuit-diagram\\_0.png](https://circuitdigest.com/sites/default/files/circuitdiagram/Simple-relay-switch-circuit-diagram_0.png)



Photo source: [4] - [https://cdn11.bigcommerce.com/s-6eafq5t88w/images/stencil/500x659/products/33412/54192/743181\\_06345.1644440897.jpg?c=1](https://cdn11.bigcommerce.com/s-6eafq5t88w/images/stencil/500x659/products/33412/54192/743181_06345.1644440897.jpg?c=1)


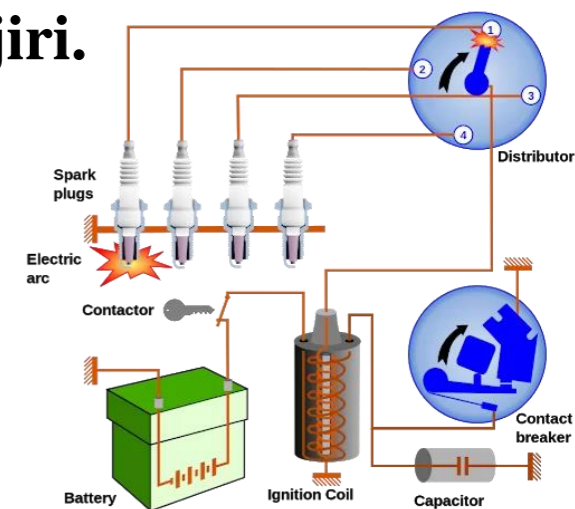



Photo source: [5] - <https://i0.wp.com/studentlesson.com/wp-content/uploads/2020/10/ignition-system.png?fit=512%2C457&ssl=1>

# Kalitning zanjirdagi ahamiyati:

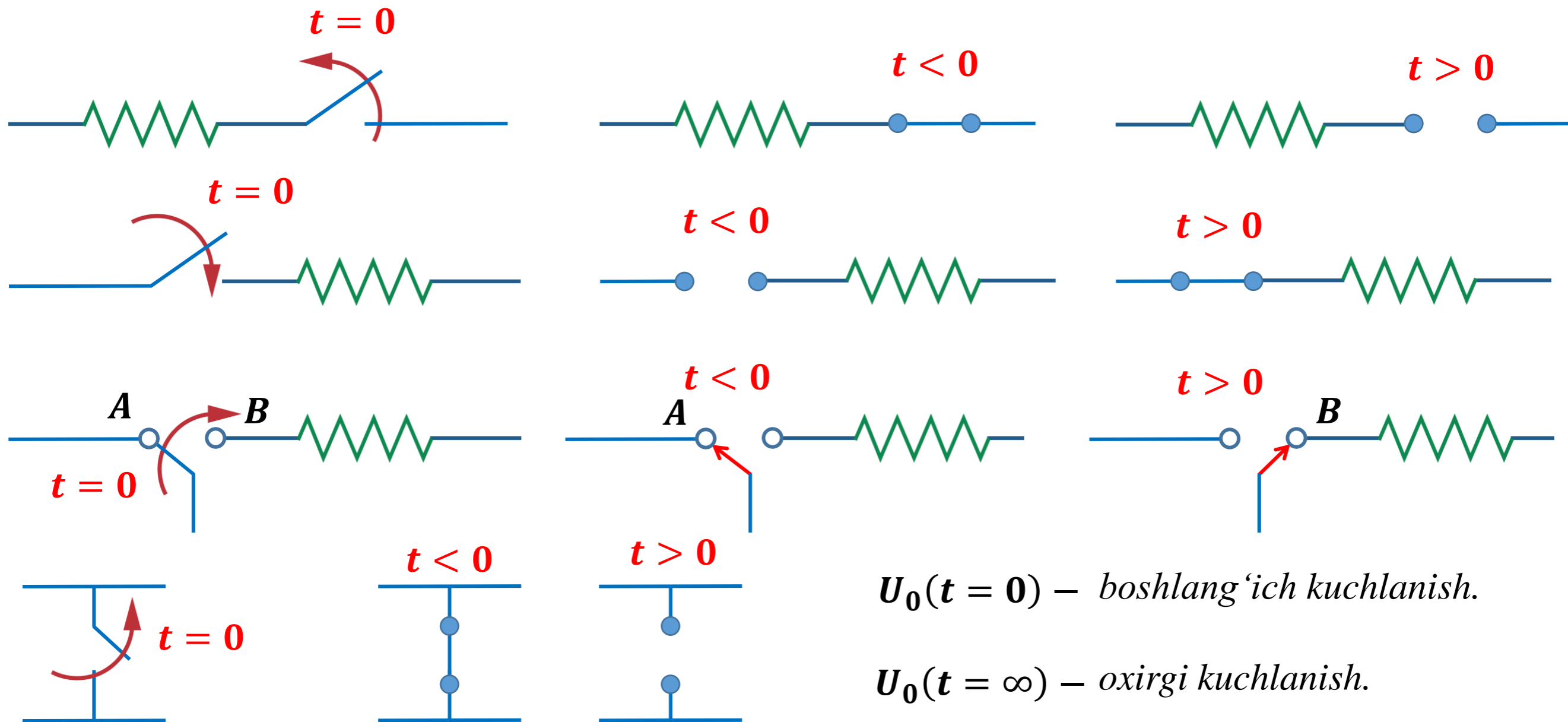
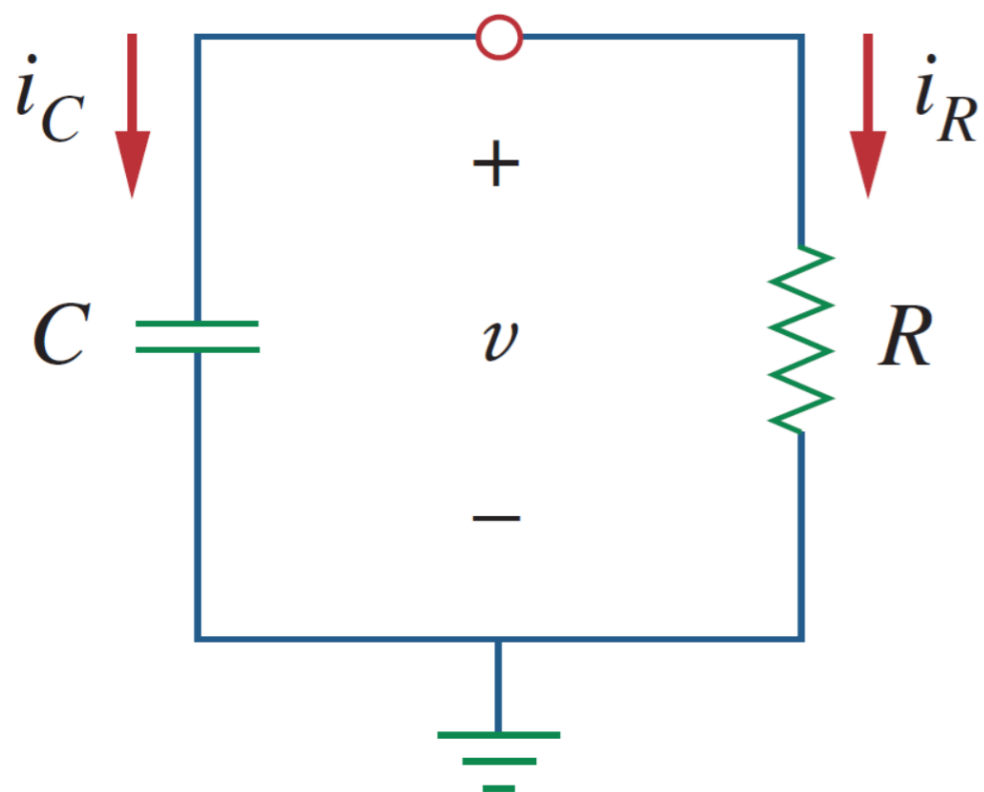
## 7.2. Manbadan holi qarshilik va kondensator ( $RC$ ) zanjiri.

Manbasiz  $RC$  zanjiri uning o'zgarimas tok manbai to'satdan uzilganda paydo bo'ladi. Bu holatda kondensatordagi saqlangan energiya rezistorlarga o'tkaziladi.



Bizning maqsadimiz kondensator bo'ylab o'tuvchi kuchlanishni  $u(t)$  deb hisoblab, zanjir reaksiyasini aniqlashdir.

7.1-rasm. Manbadan holi  $RC$  zanjiri.


Kondensator dastlab zaryadlanganligi sababli,  $t=0$  vaqtda boshlang'ich kuchlanishni taxmin qilishimiz mumkin.

$$u(0) = u_0 \quad (7.1)$$

Kondensatorida saqlanadigan energiyaning qiymati.

$$W(0) = \frac{1}{2} C u_0^2 \quad (7.2)$$

KCLni qo'llaymiz.

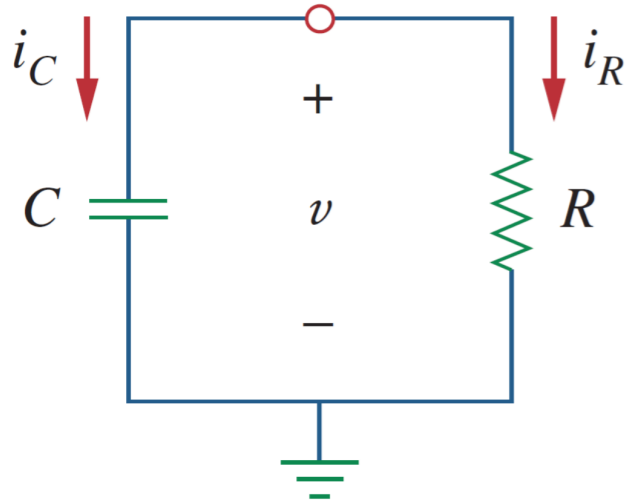

$$i_C + i_R = 0 \quad (7.3)$$

$$i_C = C \frac{du}{dt} \quad i_R = \frac{u}{R}$$

$$C \frac{du}{dt} + \frac{u}{R} = 0 \quad (7.4.a)$$

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{RC} = 0 \quad \text{yoki,} \quad \frac{du}{dt} = -\frac{u}{RC} \quad (7.4.b)$$

Bu birinchi tartibli differensial tenglama, chunki  $u$  ning faqat birinchi hosilasi ishtirok etadi. Buni hal qilish uchun biz atamalarni quyidagicha tartibga solamiz.

$$du = -\frac{u}{RC} dt \quad \text{yoki,} \quad \frac{du}{u} = -\frac{1}{RC} dt \quad (7.5)$$

Ikkala tomonni integrallab, quyidagini olamiz,  $\int \frac{1}{u} du = -\frac{1}{RC} \int dt \rightarrow \ln u = -\frac{t}{RC} + \ln A$

bu yerda  $\ln A$  integratsiya doimiysi (*konstantasi*). Shunday qilib,

$$\ln u = -\frac{t}{RC} + \ln A \quad (7.6)$$

$$\ln u - \ln A = -\frac{t}{RC} \rightarrow \ln u - \ln A = \ln\left(\frac{u}{A}\right)$$

Ikkala tomonlarni  $e$  darajaga keltirib, quyidagiga ega bo‘lamiz,

$$\ln\left(\frac{u}{A}\right) = -\frac{t}{RC} \rightarrow \frac{u}{A} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

Dastlabki shartlardan kelib chiqib,  $u(0) = A = u_0$ . Demak,

$$u(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (7.7)$$



Bu shuni ko'rsatadiki,  $RC$  qutblarida kuchlanish reaksiyasi dastlabki kuchlanishning eksponensial parchalanishini hosil qiladi.

Reaksiya ba'zi bir tashqi kuchlanish yoki tok manbasiga bog'liq emas, balki saqlangan boshlang'ich energiya va zanjirning fizik xususiyatlariga bog'liq bo'lganligi sababli, bu zanjirning *tabiiy reaksiyasi* deb ataladi.

Zanjirning *tabiiy reaksiyasi* tashqi ta'sir manbalarisiz zanjirning o'zini tutishini (kuchlanish va tok kuchlari nuqtai nazaridan) bildiradi.

Tabiiy reaksiya tashqi manbalarsiz, faqat zanjirning tabiatiga bog‘liq.

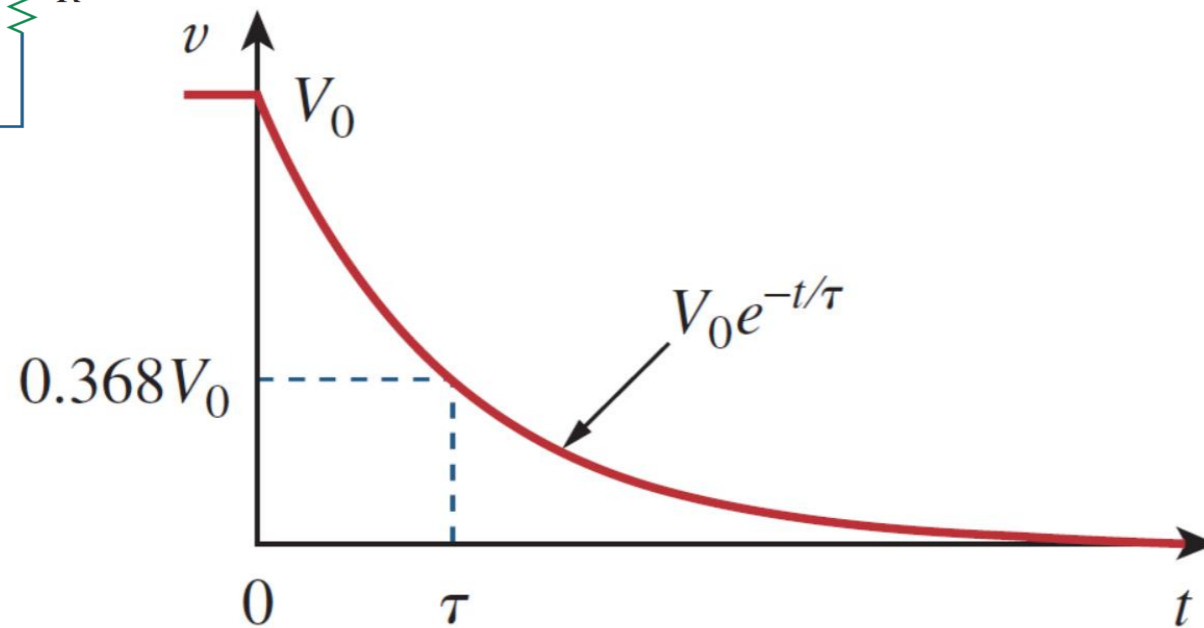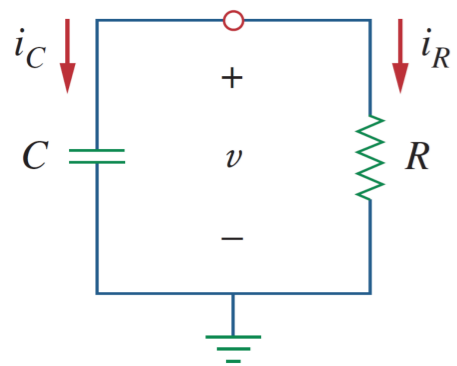Aslida, zanjir faqat kondensatorda saqlanadigan energiya tufayli reaksiya beradi.



$t = 0$ da,	$u(0) = u_0$
$t = 1$ da,	$u(1) = u_0 e^{-\frac{1}{RC}}$
$t = 5$ da,	$u(5) = u_0 e^{-\frac{5}{RC}}$

**7.2-rasm. RC zanjirining kuchlanish reaksiyasi.**

$t=0$  da  $u(0) = u_0$  boshlang'ich shartga egamiz.  $t$  ortishi bilan kuchlanish nolga tushadi.

Kuchlanishning pasayish tezligi  $\tau$  - *vaqt doimiysi* bilan ifodalanadi.

Zanjirning *vaqt doimiysi* -  $\frac{1}{e}$  koeffitsientiga yoki uning boshlang'ich qiymatining 36,8 foiz reaksiyaning turg'unligi uchun zarur bo'lgan vaqt.

Bu shuni anglatadiki,  $t = \tau$  da (7.7) tenglama quyidagi qiymatga ega bo'ladi.

$$u(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u_0 e^{-\frac{t}{RC}} = u_0 e^{-1} = 0,368u_0$$

yoki,

$$\tau = RC \tag{7.8}$$

Vaqt doimiysi nuqtai nazaridan, (7.7) tenglama quyidagicha yozilishi mumkin.

$$\boxed{u(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}} \longrightarrow u(t) = u_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.9)$$

**7.1-jadval**

$\frac{u(t)}{u_0} = e^{-\frac{t}{\tau}}$ ning qiymati	
$t$	$u(t)/u_0$
$\tau$	0,36788
$2\tau$	0,13534
$3\tau$	0,04979
$4\tau$	0,01832
$5\tau$	0,00674

7.1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki,  $u(t)$  kuchlanish  $5\tau$  dan keyin  $u_0$  ning 1 foizidan kam ekanligini ko‘rsatadi.

Demak, kondensatorning besh vaqt doimiysidan keyin to‘liq zaryadsizlangan (yoki zaryadlangan) deb taxmin qilish mumkin.


Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, vaqt o‘tishi bilan hech qanday o‘zgarishlar ro‘y bermasa, zanjir uchun  $5\tau$  kerak bo‘ladi.

$\tau$  ning har bir vaqt oralig‘ida  $t$  qiymatidan qat’iiy nazar kuchlanish avvalgi qiymatidan 36,8 foizga kamayadi,

$$u(t + \tau) = \frac{u(t)}{e} = 0,368 u(t)$$

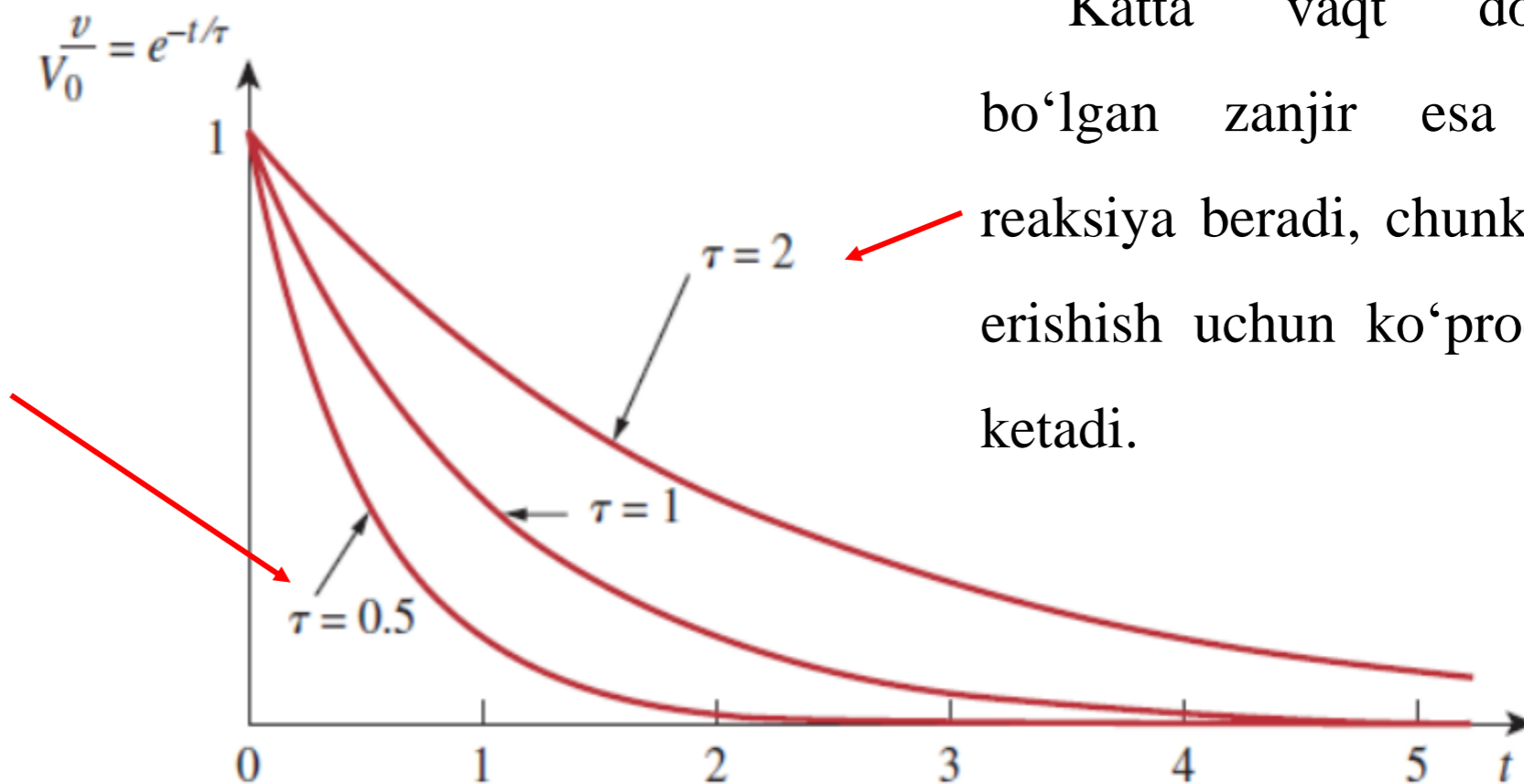(7.8) tenglamani tahlil qilsak, vaqt doimiysi qanchalik kichik bo'lsa, kuchlanish shunchalik tez pasayadi, ya'ni reaksiya tezroq bo'ladi.

Vaqt doimiysi kichik bo'lgan zanjirda tez reaksiya beradi, chunki u saqlangan energiyaning tez tarqalishi tufayli barqaror holatga tezda erishadi,



Katta vaqt doimiysi bo'lgan zanjir esa sekin reaksiya beradi, chunki unga erishish uchun ko'proq vaqt ketadi.

**7.3-rasm. Vaqt doimiysining turli qiymatlari uchun  $\frac{u(t)}{u_0} = e^{-\frac{t}{\tau}}$  grafigi.**

Har qanday tezlikda, vaqt doimiysi kichik yoki katta bo‘ladimi, zanjir besh vaqt doimiysida barqaror holatga erishadi.

(7.9) tenglamadagi  $u(t)$  kuchlanish bilan tok kuchi  $i_R(t)$  ni topishimiz mumkin.

$$i_R(t) = \frac{u(t)}{R} = \frac{u_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.10)$$

Rezistorda sarflangan quvvat:

$$p(t) = ui_R = \left(u_0 e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \left(\frac{u_0 e^{-\frac{t}{\tau}}}{R}\right) = \frac{u_0^2}{R} e^{-\frac{2t}{\tau}} \quad (7.11)$$

Rezistor tomonidan  $t$  vaqtgacha yutilgan energiya:

$$\begin{aligned}
 W_R(t) &= \int_0^t p(\lambda) d\lambda = \int_0^t \frac{U_0^2}{R} e^{-\frac{2\lambda}{\tau}} d\lambda = \frac{U_0^2}{R} \int_0^t e^{-\frac{2\lambda}{\tau}} d\lambda = \frac{U_0^2}{R} \cdot \frac{e^{-\frac{2\lambda}{\tau}}}{-\frac{2}{\tau}} \Bigg|_0^t = \\
 &= -\frac{\tau U_0^2}{2R} (e^{-\frac{2\lambda}{\tau}}) \Bigg|_0^t = -\frac{RCU_0^2}{2R} (e^{-\frac{2\lambda}{\tau}} - e^0) = \frac{1}{2} CU_0^2 (1 - e^{-\frac{2\lambda}{\tau}}), \quad \tau = RC \\
 W_R(t) &= \frac{1}{2} CU_0^2 (1 - e^{-\frac{2\lambda}{\tau}}), \quad J
 \end{aligned} \tag{7.12}$$

E'tibor bering,  $t \rightarrow \infty$ ,  $W_R(\infty) \rightarrow \frac{1}{2} CU_0^2$ , kondensatorda dastlab saqlanadigan energiya  $W_C(0)$

bilan bir xil. Dastlab kondensatorda saqlangan energiya oxirida rezistorda tarqaladi.

## *Qisqacha xulosa:*

Manbasiz  $RC$  zanjir bilan ishlashning kaliti topiladi:

1. Kondensatordagi dastlabki kuchlanish  $U(\mathbf{0}) = U_0$ .
2. Vaqt doimiysi  $\tau$ .


**\*Izoh:** Vaqt doimiysi chiqish nima bo‘lishidan qat’iy nazar bir xil bo‘ladi.

Ushbu ikkita element bilan biz reaksiyani kondensator kuchlanishi  $U_C(t) = U(t) = U(\mathbf{0})e^{-\frac{t}{\tau}}$  sifatida olamiz.


$$\tau = RC$$

**\*\*Izoh:** Zanjirda bitta kondensator va bir nechta rezistorlar va bog‘liq manbalar bo‘lsa, oddiy  $RC$  zanjirini hosil qilish uchun Tevenin ekvivalentini kondensator terminallarida topish mumkin.

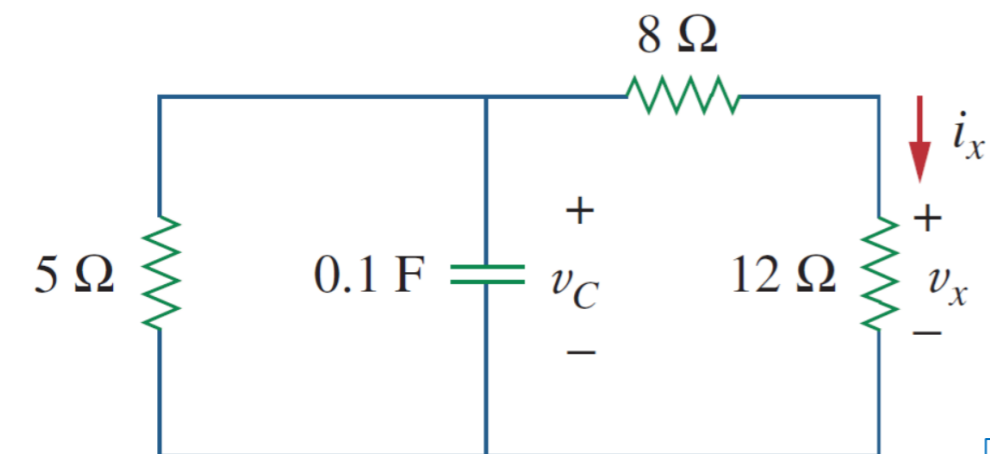7.2.1-masala: 7.4-rasm, a da  $u_C(0) = 15 V$  bo'lsin.  $t > 0$  uchun  $u_C$ ,  $u_x$  va  $i_x$  ni toping.



a)

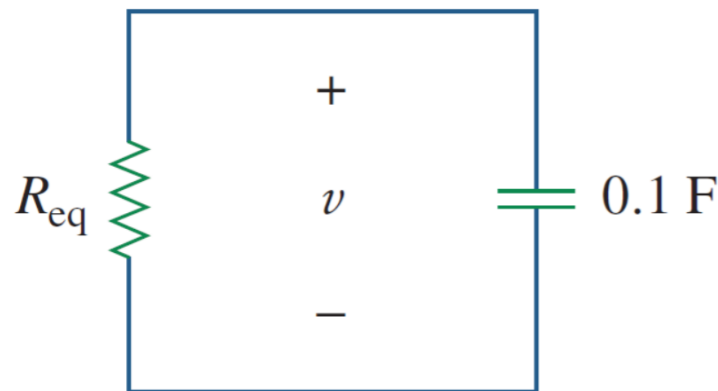

b)

7.4-rasm.

a) asl zanjir, b) a uchun ekvivalent zanjiri.

**Yechish:**

$$R_{um} = \frac{20 \cdot 5}{20 + 5} = 4 \Omega$$

$$\tau = R_{um}C = 4 \cdot 0,1 = 0,4 s$$

$$u = u(0)e^{-\frac{t}{\tau}} = 15e^{-\frac{t}{0,4}} V$$

$$u(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$


$$u_C = u = 15e^{-2,5t} V$$

$$u_x = \frac{12}{12 + 8} u = 0,6(15e^{-2,5t}) = 9e^{-2,5t} V$$


$$i_x = \frac{u_x}{12} = 0,75e^{-2,5t} A$$
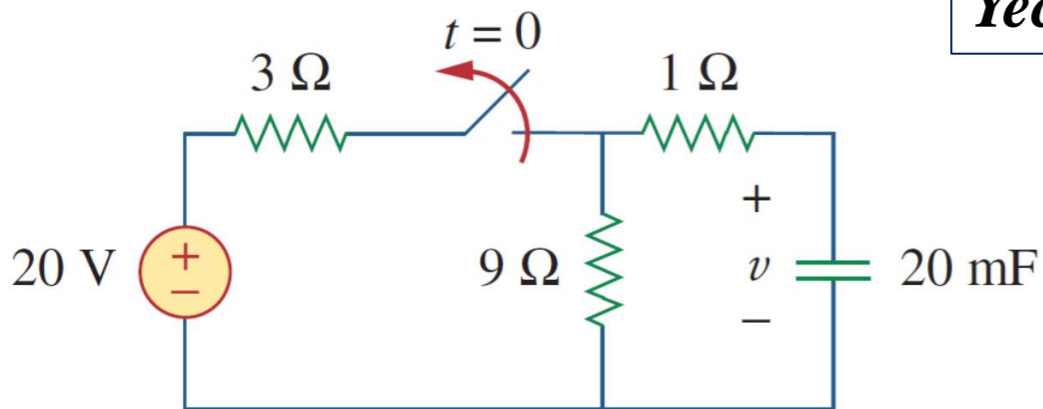
### 7.2.2-masala: 7.5-rasmda zanjirdagi kalit uzoq vaqt davomida yopilgan va u $t=0$

da ochiladi.  $t > 0$  uchun  $u(t)$  ni toping. Shuningdek, kondensatorda saqlanadigan dastlabki energiyani hisoblang.




7.5-rasm.

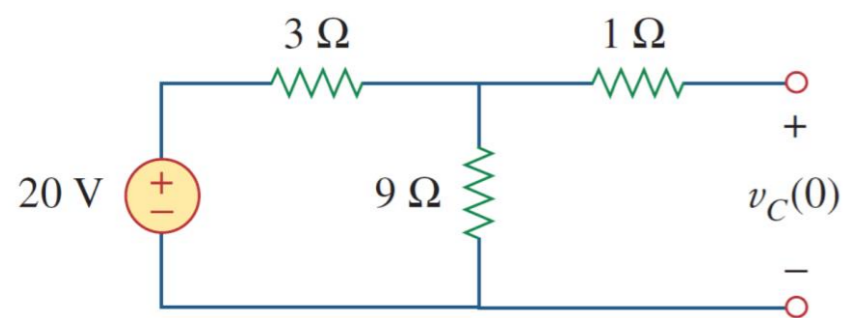

a)

7.6-rasm.

a)  $t < 0$  uchun, b)  $t > 0$  uchun.

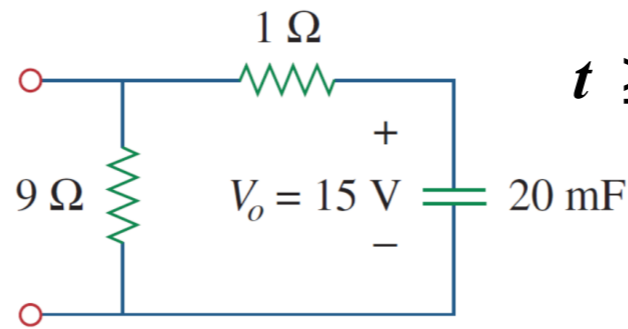

b)

**Yechish:**

$$t < 0 \text{ uchun: } u_C(t) = \frac{9}{9+3} 20 = 15 \text{ V}, \quad t < 0$$

$u_C$  bir zumda o'zgarmasligi sababli,  $t = 0^-$  da kondensatordagi kuchlanish  $t = 0$ , yoki

$$u_C(0) = u_0 = 15 \text{ V}$$

$$R_{um} = 1 + 9 = 10 \Omega$$

$$\tau = R_{um}C = 10 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 0,2 \text{ s}$$

$t \geq 0$  uchun:

$$u(t) = u_C(0)e^{-\frac{t}{\tau}} = 15e^{-t/0,2} \text{ V}$$

$$u(t) = 15e^{-5t} \text{ V}$$

$$W_C(0) = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot 15^2 = 2,25 \text{ J}$$

## ***FOYDALANILGAN MANBALAR:***

1. <https://i.stack.imgur.com/Zp36Jm.png>
2. <https://i.ytimg.com/vi/wgvo4aTATsU/maxresdefault.jpg>
3. [https://circuitdigest.com/sites/default/files/circuitdiagram/Simple-relay-switch-circuit-diagram\\_0.png](https://circuitdigest.com/sites/default/files/circuitdiagram/Simple-relay-switch-circuit-diagram_0.png)
4. [https://cdn11.bigcommerce.com/s-6eafq5t88w/images/stencil/500x659/products/33412/54192/743181\\_06345.1644440897.jpg?c=1](https://cdn11.bigcommerce.com/s-6eafq5t88w/images/stencil/500x659/products/33412/54192/743181_06345.1644440897.jpg?c=1)
5. <https://i0.wp.com/studentlesson.com/wp-content/uploads/2020/10/ignition-system.png?fit=512%2C457&ssl=1>



*E'TIBORINGIZ  
UCHUN  
RAHMAT!!!*