


8-Mavzu: Ikkinchi tartibli elektr zanjiri (*davomi*).

(8th Topic: Second-Order Circuit)

8-Mavzuning 3-qismi

(3rd part of the 8th Topic)

10-hafta uchun
For the 10th week

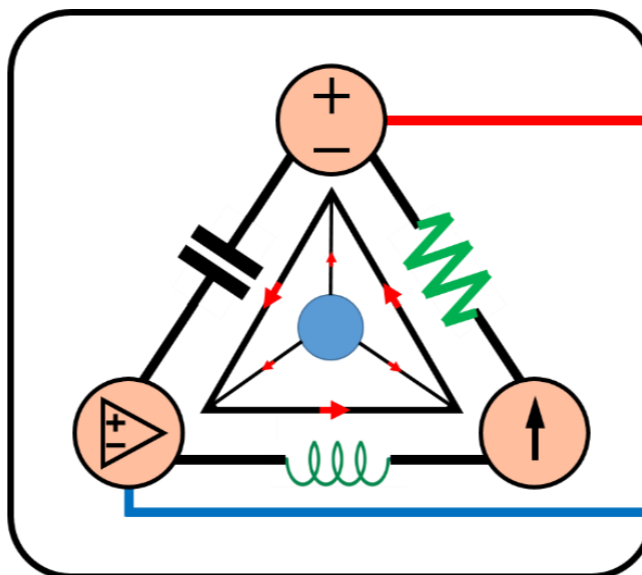

Lecturer: Ph.D., Yusupov Sarvarbek

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
“Mashinasozlik texnologiyasi” kafedrası
Toshkent shahri, Usmon Nosir, 156-uy.

8-Mavzu: Ikkinchi tartibli elektr zanjiri (*davomi*).

(8th Topic: Second-Order Circuit)

O'quv rejasi:

8.5. Ketma-ket ulangan qarshilik, induktor va kondensator (*RLC*) zanjirining qadam reaksiyasi.

8.6. Parallel ulangan qarshilik, induktor va kondensator (*RLC*) zanjirining qadam reaksiyasi.


8.7. Umumiy ikkinchi tartibli zanjirlar.

8.8. Ikkinchi tartibli operatsion kuchaytirgich zanjirlari.

8.9. Qo'llanilishi.

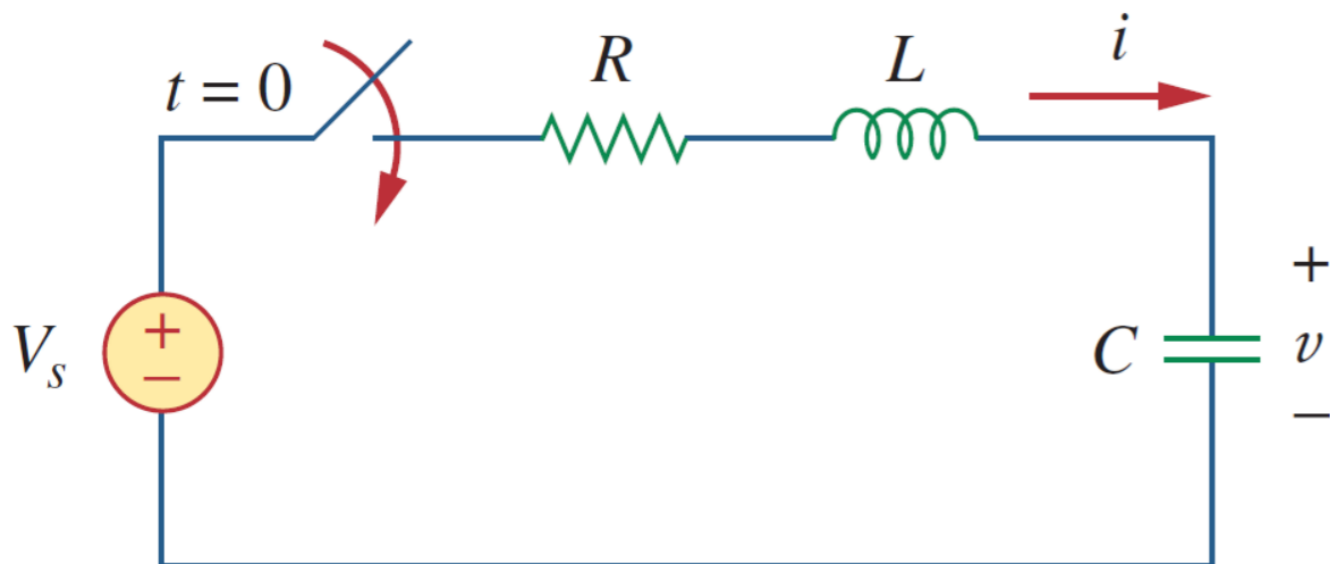8.5. Ketma-ket ulangan qarshilik, induktor va

kondensator (RLC) zanjirining qadam reaksiyasi.



8.8-rasm. Ketma-ket ulangan RLC zanjiriga bosqichli kuchlanishni qo'llash.

Qadamli reaksiya o'zgaras tok manbasini birdan qo'llash orqali olinadi.

$t > 0$ uchun halqa bo'ylab KVL qo'llanilsa,

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u = U_s \quad (8.39)$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

(8.39) tenglamadagi i ni o'rniga qaytadan almashtiramiz.

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC} = \frac{U_s}{LC} \quad (8.40)$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC} = \frac{U_s}{LC} \quad (8.40) \quad = \quad \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0 \quad (8.4)$$

Koeffitsientlar bir xil (*va bu chastota parametrlarini aniqlashda muhim*), lekin o‘zgaruvchi boshqacha.

Demak, *RLC* ketma-ket ulangan zanjir uchun xarakteristik tenglamaga doimiy tok manbai mavjudligi ta’sir qilmaydi.

(8.40) tenglamaning yechimi ikkita komponentdan iborat: vaqtinchalik reaksiya $u_t(t)$ va barqaror holatdagi reaksiya $u_{ss}(t)$; ya’ni,

$$u(t) = u_t(t) + u_{ss}(t) \quad (8.41)$$

Vaqtinchalik reaksiya $u_t(t)$ vaqt o'tishi bilan o'chib ketadigan umumiy reaksiyaning tarkibiy qismidir.

Vaqtinchalik reaksiya $u_t(t)$ yuqori so'ndirilgan, quyi so'ndirilgan va kritik so'ndirilgan holatlar uchun:

$$u(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{Yuqori so'ndirilgan}) \quad (8.42a)$$

$$u(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Kritik so'ndirilgan}) \quad (8.42b)$$

$$u(t) = (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Quyi so'ndirilgan}) \quad (8.42c)$$

Stabil holatdagi reaksiya $u(t)$ ning yakuniy qiymati hisoblanadi.

8.8-rasmdagi zanjirda kondensator kuchlanishining yakuniy qiymati manba kuchlanishi U_S bilan bir xil.

$$u_{SS}(t) = u(\infty) = U_S \quad (8.43)$$

Shunday qilib, yuqori, quyi va kritik soʻndirilgan holatlar uchun toʻliq yechimlar sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

$$u(t) = \mathbf{U}_S + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{Yuqori soʻndirilgan}) \quad (8.44a)$$

$$u(t) = \mathbf{U}_S + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Kritik soʻndirilgan}) \quad (8.44b)$$

$$u(t) = \mathbf{U}_S + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Quyi soʻndirilgan}) \quad (8.44c)$$

A_1 va A_2 konstantalarining qiymatlari dastlabki shartlardan olinadi: $u(0)$ va $du(0)/dt$.

u va i mos ravishda kondensatordagi kuchlanish va induktor orqali oʻtadigan tok kuchidir.

Shuning uchun (8.44) tenglama faqat u ni topish uchun qoʻllaniladi.

Lekin kondensator kuchlanishi $u_C = u$ ma'lum bo'lgandan so'ng, kondensator, induktor va qarshilik orqali bir xil tok bo'lgan $i = C du/dt$ ni aniqlashimiz mumkin.

Demak, rezistordagi kuchlanish $u_R = iR$, induktiv kuchlanish esa $u_L = L di/dt$ ga teng.


Shu bilan bir qatorda, har qanday $x(t)$ o'zgaruvchisi uchun to'liq reaksiyani bevosita topish mumkin, chunki u umumiy shaklga ega.

$$x(t) = x_{ss}(t) + x_t(t) \quad (8.45)$$

bu yerda: $x_{ss} = x(\infty)$ yakuniy qiymat va $x_t(t)$ vaqtinchalik reaksiyadir.

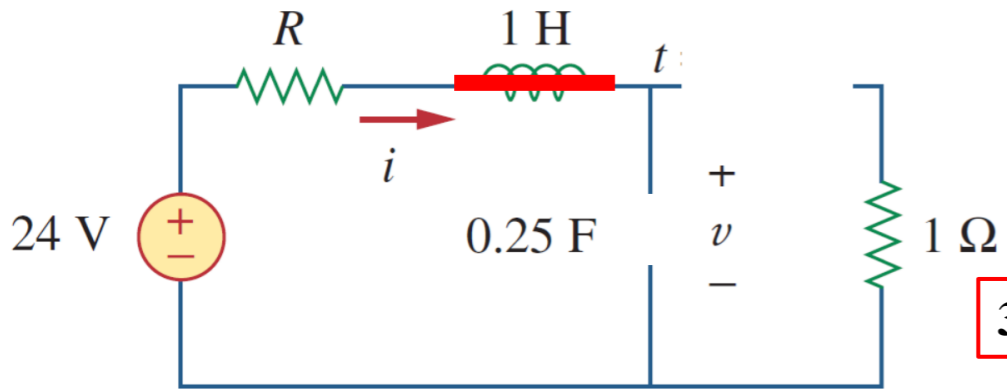8.5.1-masala: 8.9-rasmdagi zanjir uchun $t > 0$ bo'lganda $u(t)$ va $i(t)$ toping.

$R = 5 \Omega$, $R = 4 \Omega$ va $R = 1 \Omega$ holatlarni ko'rib chiqing.



8.9-rasm.

Yechish:

1-holat uchun $R = 5 \Omega$ bo'lganda.

1. $t < 0$, $u(0)$ va $i(0)$.

2. $t > 0$, $\frac{du(0)}{dt}$.

$$C \frac{du_C}{dt} = i_C = i(0);$$

$$i(0) = \frac{24}{5 + 1} = 4 \text{ A}$$

$$\frac{du_C(0)}{dt} = \frac{i(0)}{C} = \frac{4}{0,25} = 16 \frac{\text{V}}{\text{s}}$$

$$u(0) = i(0) \cdot 1 = 4 \text{ V}$$

3. $t > 0$, α , ω_0

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{5}{2 \cdot 1} = 2,5;$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 0,25}} = 2.$$

$\alpha > \omega_0$ zanjirning tabiiy reaksiyasi yuqori so'ndirilgan.

4. $u(t)=?$, $s_{1,2}$ yoki ω_d v.h.k.

$$u(t) = U_S + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t};$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -1; -4.$$

5. A_1 va $A_2 = ?$

$$u(t) = 24 + A_1 e^{-1t} + A_2 e^{-4t};$$

tenglamani differensiallaymiz.

$$\begin{cases} -20 = A_1 + A_2 \\ 16 = -A_1 - 4A_2 \end{cases}$$

$$t > 0, i(t) = i_C(t) = C \frac{du}{dt}$$

$$u(t) = 24 + A_1 e^{-1t} + A_2 e^{-4t};$$

$$t = 0 \rightarrow u(0) = 24 + A_1 + A_2;$$

$$4 = 24 + A_1 + A_2;$$

$$-20 = A_1 + A_2.$$

$$\frac{du(t)}{dt} = -A_1 e^{-t} - 4A_2 e^{-4t}$$

$$\frac{du(0)}{dt} = -A_1 e^{-t} - 4A_2 e^{-4t}$$

$$t = 0 \downarrow$$

$$16 = -A_1 - 4A_2$$

$$A_1 = -\frac{64}{3} \text{ va } A_2 = \frac{4}{3}$$


$$\begin{aligned} i(t) &= 0,25 \frac{d}{dt} [24 + \frac{4}{3} (-16e^{-1t} + e^{-4t})] = \\ &= 0,25 [\frac{4}{3} (16e^{-1t} - 4e^{-4t})] \end{aligned}$$

$$u(t) = 24 + \frac{4}{3} (-16e^{-1t} + e^{-4t}), \text{ V}$$

$$i(t) = \frac{4}{3} (4e^{-1t} - e^{-4t}), \text{ A}$$

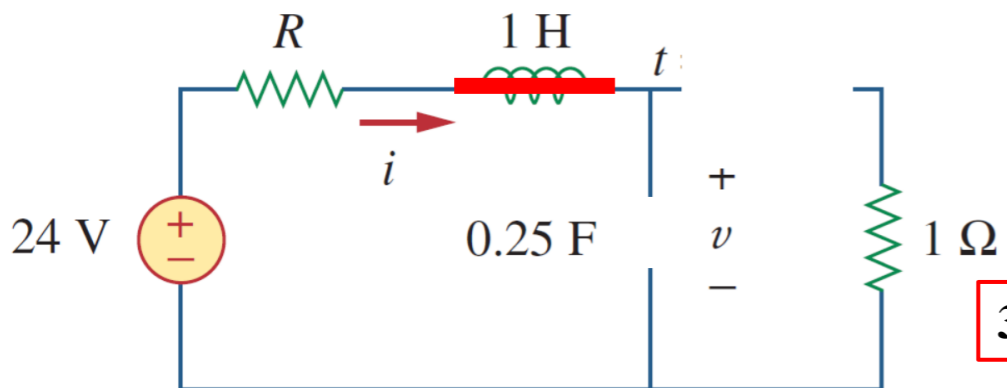8.5.1-masala: 8.9-rasmdagi zanjir uchun $t > 0$ bo'lganda $u(t)$ va $i(t)$ toping.

$R = 5 \Omega$, $R = 4 \Omega$ va $R = 1 \Omega$ holatlarni ko'rib chiqing.



8.9-rasm.

Yechish:

1-holat uchun $R = 4 \Omega$ bo'lganda.

1. $t < 0$, $u(0)$ va $i(0)$.

2. $t > 0$, $\frac{du(0)}{dt}$.

$$C \frac{du_C}{dt} = i_C = i(0);$$

$$i(0) = \frac{24}{4 + 1} = 4,8 \text{ A}$$

$$\frac{du_C(0)}{dt} = \frac{i(0)}{C} = \frac{4,8}{0,25} = 19,2 \frac{\text{V}}{\text{s}} \quad u(0) = i(0) \cdot 1 = 4,8 \text{ V}$$

3. $t > 0$, α , ω_0

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{4}{2 \cdot 1} = 2;$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 0,25}} = 2.$$

$\alpha = \omega_0$ zanjirning tabiiy reaksiyasi kiritik so'ndirilgan.

4. $u(t) = ?$, $s_{1,2}$ yoki ω_d v.h.k.

$$u(t) = U_S + (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t};$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -2.$$

$t > 0$, $i(t) = i_C(t) = C \frac{du}{dt}$

5. A_1 va $A_2 = ?$

$u(t) = 24 + (A_1 + A_2 t)e^{-2t}$;
tenglamani differensiallaymiz.

$$i(t) = 0,25 \frac{d}{dt} [24 - 19,2(1 + t)e^{-2t}] =$$

$$u(t) = 24 + (A_1 + A_2 t)e^{-2t};$$

$$\frac{du(t)}{dt} = (A_1 + A_2 t) \frac{d}{dt} e^{-2t} +$$

$$= 0,25[-19,2(1 + t) \frac{d}{dt} e^{-2t} +$$

$$t = 0 \rightarrow u(0) = 24 + A_1;$$

$$+ e^{-2t} \frac{d}{dt} (A_1 + A_2 t) =$$

$$19,2 = -2A_1 + A_2;$$

$$A_1 = -19,2;$$

$$A_2 = -19,2.$$

$$+ e^{-2t} \frac{d}{dt} (-19,2(1 + t))] =$$

$$= 0,25[-19,2(1 + t)(-2)e^{-2t} + e^{-2t}(-19,2)]$$

$$-19,2 = A_1.$$


$$t = 0 \rightarrow \frac{du(0)}{dt} = -2A_1 + A_2;$$

$$u(t) = 24 - 19,2(1 + t)e^{-2t}, \text{ V}$$

$$i(t) = (4,8 + 9,6t)e^{-2t}, \text{ A}$$

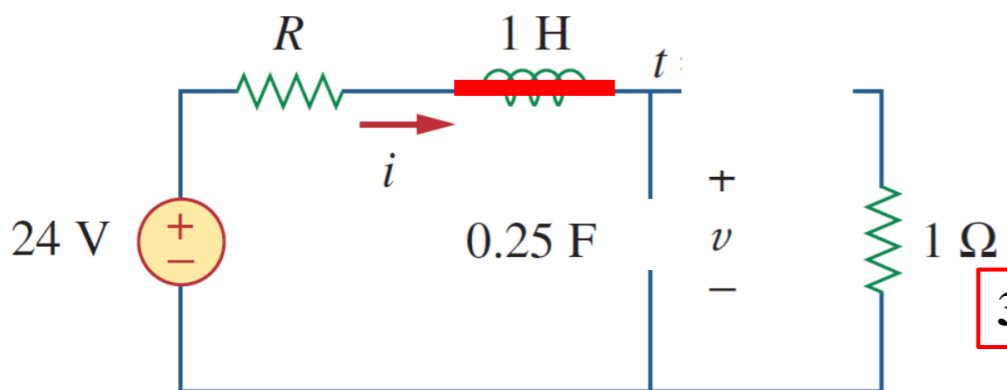8.5.1-masala: 8.9-rasmdagi zanjir uchun $t > 0$ bo'lganda $u(t)$ va $i(t)$ toping.

$R = 5 \Omega$, $R = 4 \Omega$ va $R = 1 \Omega$ holatlarni ko'rib chiqing.



8.9-rasm.

Yechish:

1-holat uchun $R = 1 \Omega$ bo'lganda.

1. $t < 0$, $u(0)$ va $i(0)$.

$$C \frac{du_C}{dt} = i_C = i(0);$$

$$\frac{du_C(0)}{dt} = \frac{i(0)}{C} = \frac{12}{0,25} = 48 \frac{V}{s}.$$

$$i(0) = \frac{24}{1 + 1} = 12 A$$

$$u(0) = i(0) \cdot 1 = 12 V$$

2. $t > 0$, $\frac{du(0)}{dt}$.

3. $t > 0$, α , ω_0 $\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{1}{2 \cdot 1} = 0,5;$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 0,25}} = 2.$$

$\alpha < \omega_0$ zanjirning tabiiy reaksiyasi quyi so'ndirilgan.

4. $u(t)=?$, $s_{1,2}$ yoki ω_d v.h.k.

$$u(t) = U_S + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t};$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{2^2 - 0,5^2} = 1,936;$$

$$t > 0, i(t) = i_C(t) = C \frac{du}{dt}$$

5. A_1 va $A_2 = ?$

$$u(t) = 24 + (A_1 \cos 1,936t + A_2 \sin 1,936t) e^{-0,5t};$$

$$t = 0 \rightarrow u(0) = 24 + A_1 \rightarrow 12 = 24 + A_1 \rightarrow$$

$$A_1 = -12.$$

$$u(t) = 24 + (A_1 \cos 1,936t + A_2 \sin 1,936t) e^{-0,5t};$$

tenglamani differensiallaymiz.

$$\frac{du(t)}{dt} = e^{-0,5t} (-1,936A_1 \sin 1,936t + 1,936 \cos 1,936t) - 0,5e^{-0,5t} (A_1 \cos 1,936t + A_2 \sin 1,936t)$$

$t = 0 \downarrow$

$$\frac{du(0)}{dt} = (-0 + 1,936A_2) - 0,5(A_1 + 0);$$

$$48 = 1,936A_2 - 0,5A_1;$$

$$A_2 = 21,694;$$

$$u(t) = 24 + (21,694 \sin 1,936t - 12 \cos 1,936t) e^{-0,5t} V;$$


$$i(t) = 0,25 \frac{d}{dt} [24 + (21,694 \sin 1,936t - 12 \cos 1,936t) e^{-0,5t} - 19,2(1+t)e^{-2t}]$$

$$i(t) = (3,1 \sin 1,936t + 12 \cos 1,936t) e^{-0,5t}, A$$

Kutilganidek,


$i(0) = 12 A$ ekanligi ma'lum bo'ldi.

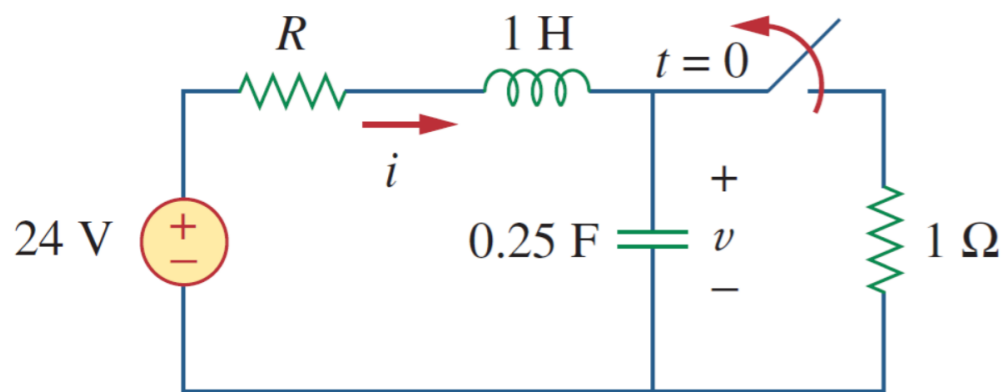R qiymatini oshirib, soʻndirish darajasi pasayadi va reaksiyalar farqlanadi.



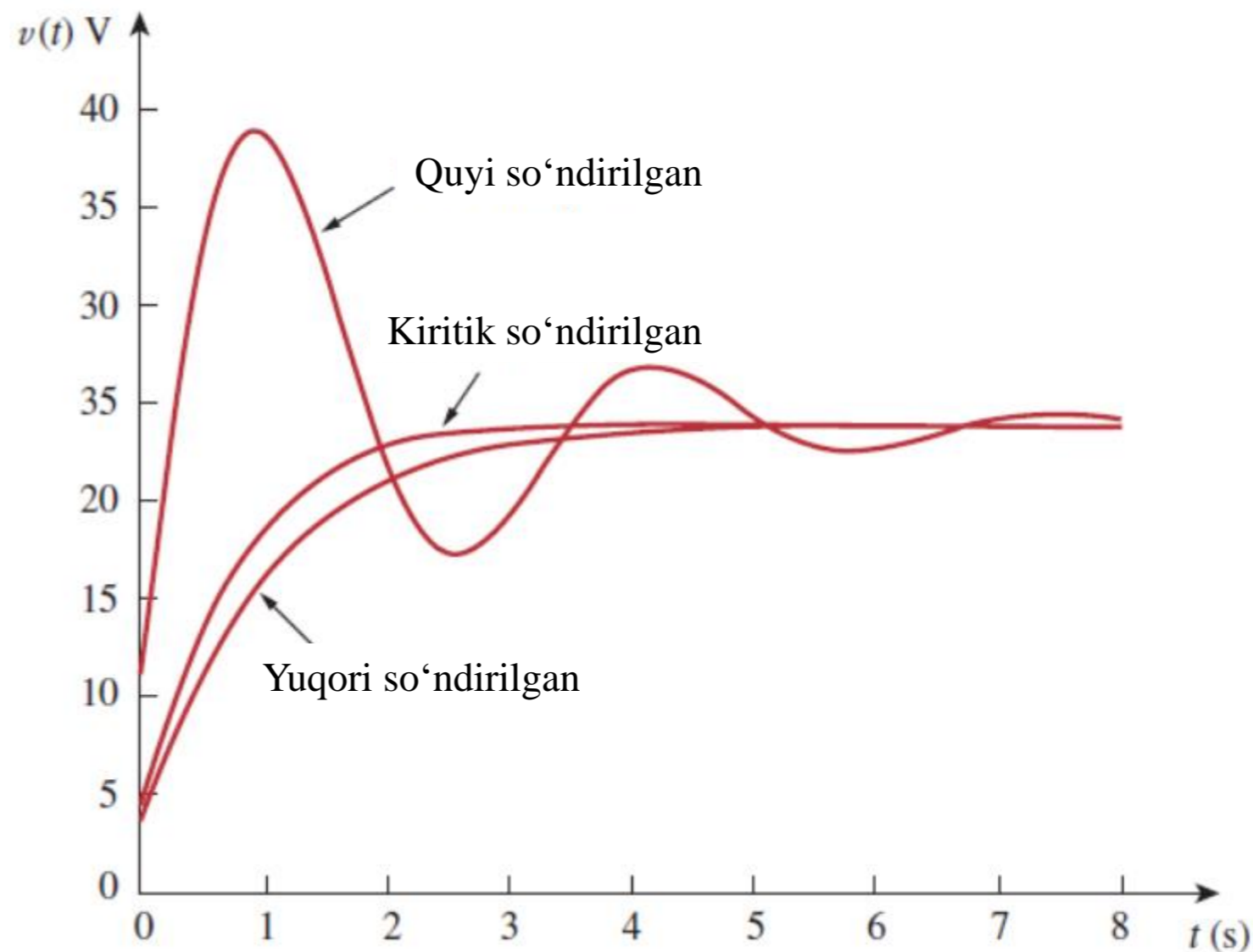8.9-rasm.

Ushbu rasmdan biz kritik soʻndirilgan reaksiya 24 V ning qadam kiritishiga eng tez yaqinlashishini kuzatamiz.




8.10-rasm. Soʻndirishning uchta darajalari uchun reaksiyalar.

8.6. Parallel ulangan qarshilik, induktor va

kondensator (RLC) zanjirining qadam reaksiyasi.

RLC elementlari zanjirda parallel ulanganligini hisobga olib, zanjirda o'zgarmas tok birdaniga qo'llanilishi tufayli i ni topish uchun $t > 0$ holatda tugunlarga KCL qo'llaymiz,
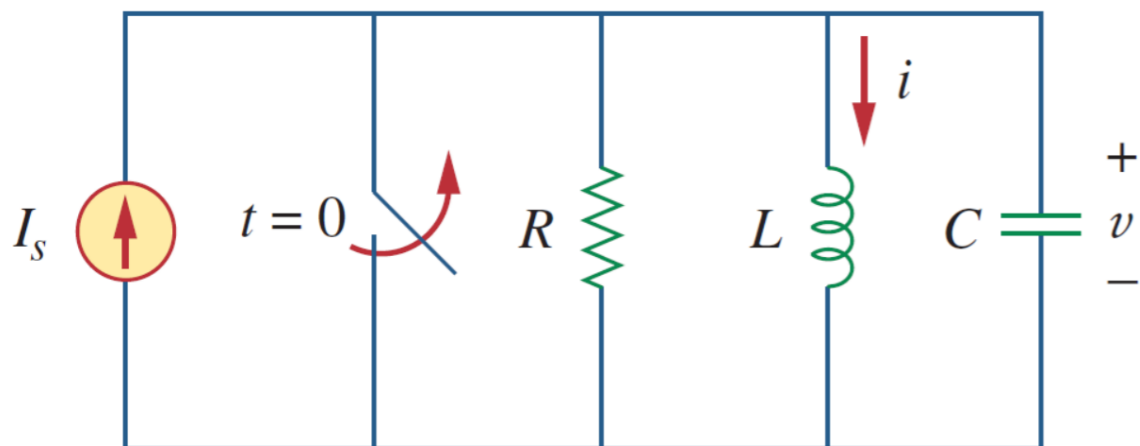
$$\frac{u}{R} + i + C \frac{du}{dt} = I_S \quad (8.46)$$



Lekin, $u = L \frac{di}{dt}$

(8.46) tenglamadagi u ni o'rniga qo'yib, LC ga bo'lamiz.

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = \frac{I_S}{LC} \quad (8.47)$$

8.11-rasm. Parallel RLC zanjiri bilan tok manbaini qo'llanilishi.

(8.47) tenglamaning yechimi vaqtinchalik reaksiya $i_t(t)$ va barqaror holatdagi reaksiya $i_{ss}(t)$ dan iborat; ya'ni,

$$i(t) = i_t(t) + i_{ss}(t) \quad (8.48)$$

Vaqtinchalik reaksiya oldingi bo'limda ko'rib chiqqanimiz bilan bir xil. Barqaror holat reaksiya i ning yakuniy qiymati hisoblanadi. 8.11-rasmdagi zanjirda induktor orqali tok kuchining yakuniy qiymati manba toki I_S bilan bir xil. Shunday qilib,

$$i(t) = I_S + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{Yuqori so'ndirilgan}) \quad (8.49a)$$

$$i(t) = I_S + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Kritik so'ndirilgan}) \quad (8.49b)$$

$$i(t) = I_S + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{Quyi so'ndirilgan}) \quad (8.49c)$$

Har bir holatda A_1 va A_2 konstantalarini i va di/dt uchun dastlabki shartlardan aniqlash mumkin.

(8.49) tenglama faqat induktor toki i ni topish uchun amal qiladi.

Ammo induktor toki $i_L = i$ ma'lum bo'lgach, induktor, kondensator va rezistorlardan o'tuvchi bir xil kuchlanish $u = L di/dt$ ni topishimiz mumkin.


Demak, rezistordan o'tuvchi tok $i_R = u/R$, kondensator toki esa $i_C = C du/dt$.

Shu bilan bir qatorda, har qanday o'zgaruvchi $x(t)$ uchun to'liq reaksiyani bevosita topish mumkin.

$$x(t) = x_{ss}(t) + x_t(t) \quad (8.50)$$

bu yerda: x_{ss} va x_t lar mos ravishda uning yakuniy qiymat va vaqtinchalik reaksiyadir.


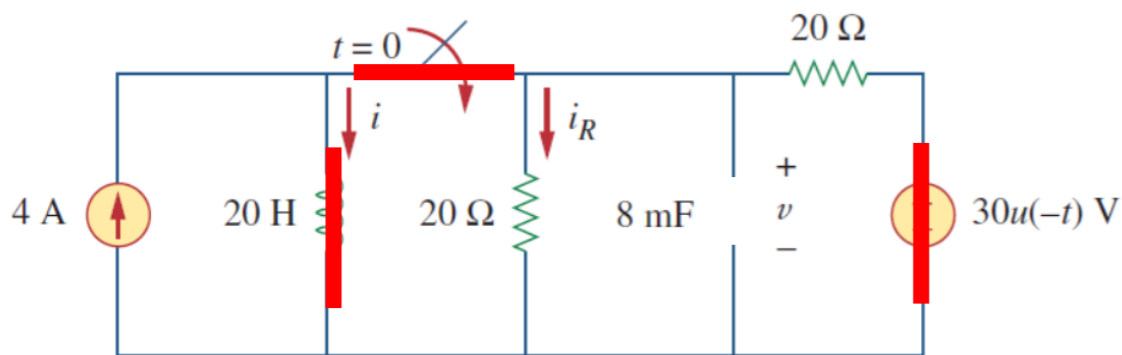
8.6.1-masala: 8.12-rasmdagi zanjir $t > 0$ bo'lganda $i(t)$ va $i_R(t)$ toping.



8.12-rasm.

Yechish:

1. $t < 0$, $u(0)$ va $i(0)$.

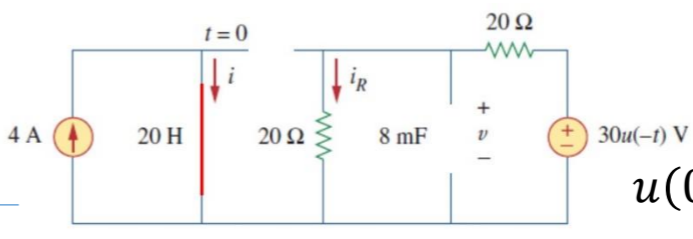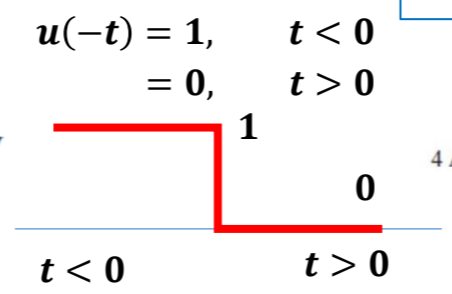

$i(0) = 4 A$

$u(0) = \frac{20}{20 + 20} (30) = 15 V$

2. $t > 0$, $\frac{di(0)}{dt}$.

$u(0) = L \frac{di(0)}{dt} \rightarrow \frac{di(0)}{dt} = \frac{u(0)}{L} = \frac{15}{20} = 0,75$

3. $t > 0$, α , ω_0 , $s_{1,2}$

$R_{um} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 10 \Omega$; $\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 10^{-3}} = 6,25$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{20 \cdot 8 \cdot 10^{-3}}} = 2,5$.

$\alpha > \omega_0$ zanjirning tabiiy reaksiyasi yuqori so'ndirilgan.

$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = 6,25 \pm \sqrt{6,25^2 - 2,5^2} = -6,25 \pm 5,7282$; $s_1 = -11,978$; $s_2 = -0,5218$.

4. $i(t)=?$

$i(t) = I_S + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$; A $I_S = 4 A$ $\frac{di}{dt} = -11,978 A_1 e^{-11,978 t} - 0,5218 A_2 e^{-0,5218 t}$;

5. A_1 va $A_2 = ?$

$i(t) = 4 + A_1 e^{-11,978 t} + A_2 e^{-0,5218 t}$; A $t = 0 \rightarrow \frac{di(0)}{dt} = -11,978 A_1 - 0,5218 A_2$;

$i(t)$ dan $u(t) = L \frac{di}{dt}$ ni topamiz.

$t = 0 \rightarrow i(0) = 4 = 4 + A_1 + A_2$; $A_2 = -A_1$ $0,75 = (11,978 - 0,5218) A_2 \rightarrow A_2 = 0,0655$

$i(t) = 4 + A_1 e^{-11,978 t} + A_2 e^{-0,5218 t}$; A $A_1 = -0,0655$

$i(t)$ ning hosila olamiz..

$i(t) = 4 + 0,0655(e^{-0,5218 t} - e^{-11,978 t})$; A

$i_R(t) = \frac{u(t)}{20} = \frac{L}{20} \frac{di}{dt} = 0,785 e^{-11,978 t} - 0,0342 e^{-0,5218 t} A$



FOYDALANILGAN MANBALAR:

12. Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku / 5th edition, the McGraw-Hill Companies, Inc., -2013. – p 331.
13. Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku / 5th edition, the McGraw-Hill Companies, Inc., -2013. – p 336.



*E'TIBORINGIZ
UCHUN
RAHMAT!!!*